

Parte 4 - Técnicas de programação (Lógica simples)

INTRODUÇÃO

Programar em ladder é muito simples, desde que ele tenha uma estrutura sob a qual o programa deve ser desenvolvido, ou seja, se deve ter um modelo de comportamento, obviamente antes de programar em ladder. Este modelo pode ser elaborado de varias maneiras, o importante é ter algo em que se basear um modelo impecável resultará em um programa ladder impecável. As técnicas utilizadas neste trabalho são:

4.1. Lógica combinacional simples: São utilizados em lógica simples sem muitas divergências e convergências, são sugeridos aos que tem familiaridade com sistemas digitais, porém se o modelo ficar muito extenso deve-se minimiza-lo.

4.2. Mapas de Veith-Karnaugh: São utilizados na minimização de sistemas de dificuldade média ou em sistemas onde o comportamento de entradas depende de outras entradas. Se as entradas forem superiores a quatro os mapas não são recomendados.


4.3. Máquina de estados: São utilizados em sistemas de complexos, é de fácil transformação para ladder desde que não haja muitas ramificações.

4.1 LÓGICA COMBINACIONAL SIMPLES

O CLP é um equipamento eletrônico que entre suas aplicações mais simples, esta a execução de funções lógicas em um ambiente industrial. E quando se fala em lógica, logo vêm à mente funções lógicas como “E” ou “AND” e “OU” ou “OR”, muito conhecidas na eletrônica digital. Esta mesma lógica, com algumas mudanças nos símbolos, também pode ser usada na estruturação de programas a serem desenvolvidos em ladder.

Principais blocos

Lógica AND (E)

 

Expressão lógica

$$S = A.B$$


Função executada

Executa função lógica “AND”, ou seja, somente se as entradas A e B estiverem em nível alto a saída S será acionada.

Tabela verdade

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Programa Ladder correspondente

 

Lógica OR (ou)

Expressão lógica

Função executada

 


$S = A+B$

Executa função lógica “OR”, ou seja, para que a saída S seja acionada basta que uma das entradas A ou B esteja em nível alto.

Tabela verdade

Programa Ladder correspondente

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

Lógica NOT (não)

Expressão lógica

Função executada




$S = A'$

Executa função lógica “NOT”, ou seja, nega ou inverte o sinal de entrada.

Tabela verdade

Programa Ladder correspondente

A	S
0	1
1	0

 

Lógica NAND (não e)

Expressão lógica

Função executada




$S = (A.B)'$

Executa função lógica “NAND”, ou seja, nega ou inverte as saídas da função AND.

Tabela verdade

Programa Ladder correspondente


A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

Lógica NOR (não ou)

Expressão lógica

Função executada

 

$S = (A+B)'$

Executa função lógica "NOR", ou seja, nega a função OR, invertendo assim, suas saídas.

Tabela verdade

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Programa Ladder correspondente




Blocos de memorização.

São utilizados com muita frequência, pois tem a função de memorizar um BIT.

SET RESET

Função executada

 

"Set" significa Ligar e "Reset" desligar. Seu funcionamento é simples uma vez setado (nível lógico (1) em A) ele comuta a saída S, ou seja, vai para (1) e somente volta para nível baixo (0) se for resetado.

Tabela verdade

A	B	S
0	0	CA
0	1	0
1	0	1
1	1	CP

Programa Ladder correspondente




CA= Condição Anterior
CP= Condição Proibida

Exercícios com lógica simples

1- Implemente uma lógica XOR (OU exclusivo) em ladder.

I0	I1	O0

 


Ladder correspondente

--

2- Implemente uma lógica XNOR (OU coincidência) em ladder.

I0	I1	O0

 

Ladder correspondente

--

3- Extraia a expressão lógica, monte o circuito lógico (utilize blocos lógicos funcionais) e construa a lógica ladder a partir da tabela verdade.

a)

I0	I1	O0
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Ladder aqui e demais respostas (no verso)

b)

I0	I1	O0
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

Ladder aqui e demais respostas (no verso)

c)

I0	I1	O0
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Ladder aqui e demais respostas (no verso)

d)

I0	I1	I3	O0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Ladder aqui e demais respostas (no verso)

e)


I0	I1	I3	O0
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Ladder aqui e demais respostas (no verso)

Converta os diagramas (dado em FBD) para ladder.


a) Lógica FBD

Ladder correspondente

 


b) Lógica FBD

Ladder correspondente

 

c) Lógica FBD

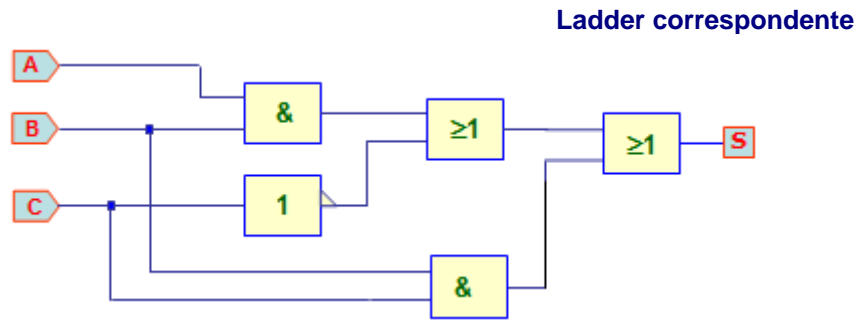

Ladder correspondente

Dado as seguintes expressões lógicas, construa o diagrama correspondente em linguagem ladder e em diagramas de blocos funcionais (FBD).


- a) $S = (A+B).C$
- b) $S = (A.B)+(C.D)$
- c) $S = (A'+B).(C.D)'$
- d) $S = (A+B).D'$

Aplicação da lógica combinacional (Simples)

A aplicação da lógica combinacional é sem dúvidas o que mais interessa nos sistemas digitais, pois pode ser usada em diversas áreas.

Aplicação 01 – Controle de trafego (resolvido)

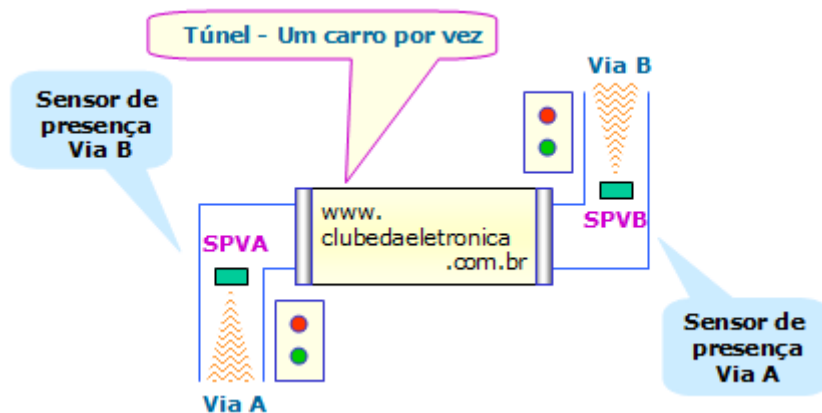Deseja-se programar um controle de trafego para um túnel que só permite a passagem de um carro por vez. Veja ilustração:



A prefeitura que encomendou o projeto tem os seguintes critérios:

Quando os sensores detectarem a presença do carro, um nível lógico alto (ON) será enviado ao seu respectivo dispositivo de atuação.

Situação dos sensores

Crerios de projeto

SPVA (SA) SPVB (SB)

- OFF OFF** Se não houver nenhum carro, a **via B deverá ser liberada (verde)** e a **via A bloqueada (vermelho)**.
- OFF ON** Se o sensor detectar carro na via B, esta será liberada (sinal verde) e a Via A bloqueada (sinal vermelho).
- ON OFF** Se o sensor detectar carro na **via A, esta será liberada (sinal verde)** e a **Via B bloqueada (sinal vermelho)**.
- ON ON** Se ambos os sensores detectarem carros, a via A deverá ser liberada (sinal verde) e a **via B bloqueada (sinal vermelho)**.

1º Passo – Montar a tabela verdade a partir de todas as condições possíveis

SPVA (SA)	SPVB (SB)
0	0
0	1
1	0
1	1


VMA	VDA	VMB	VDB
1	0	0	1
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	1	0

2º Passo – Extrair a tabela verdade das expressões verdadeiras


$$VMA = VDB = (SA' \cdot SB') + (SA' \cdot SB)$$

$$VMB = VDA = (SA \cdot SB') + (SA \cdot SB)$$

3º Passo – Montar o circuito lógico

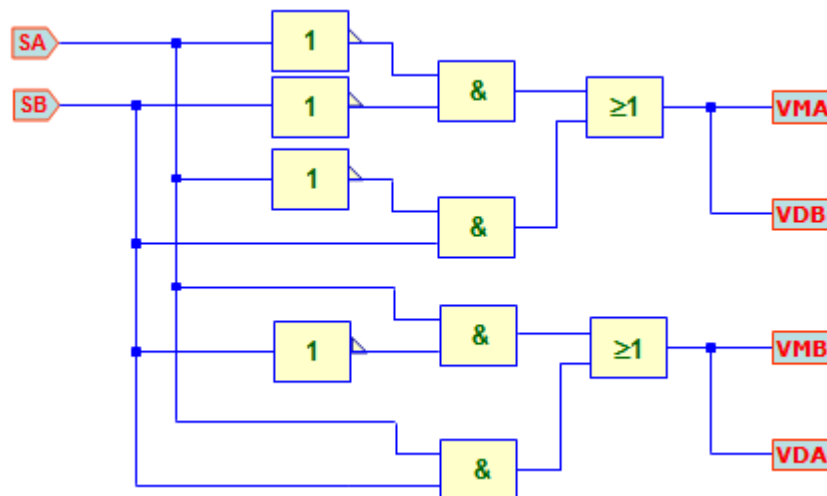


4º Passo – Montar o programa ladder

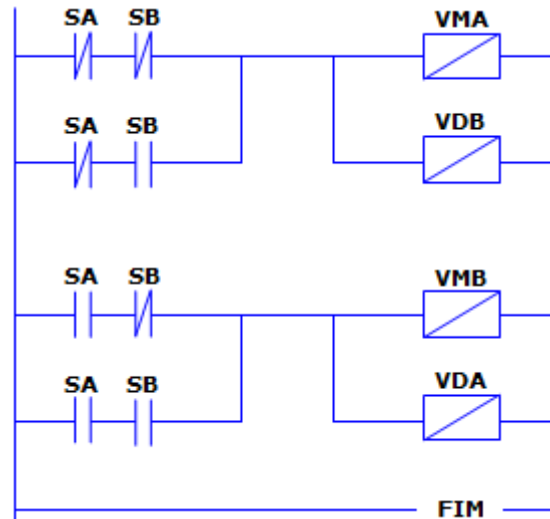

Praticando...

1- Aplicação 2 – controle de nível

 Deseja-se controlar o nível de água de um reservatório, conforme ilustração:




Descrição de funcionamento:

- O reservatório deve estar sempre cheio, ou seja, $H=1$;
- Se $H=0$, a bomba deverá ser acionada;
- Se a bomba não atender a demanda e o reservatório esvaziar, ou seja, $L=0$, um alarme deverá ser acionado.

2- Aplicação 3 – controle de nível com tanque reserva

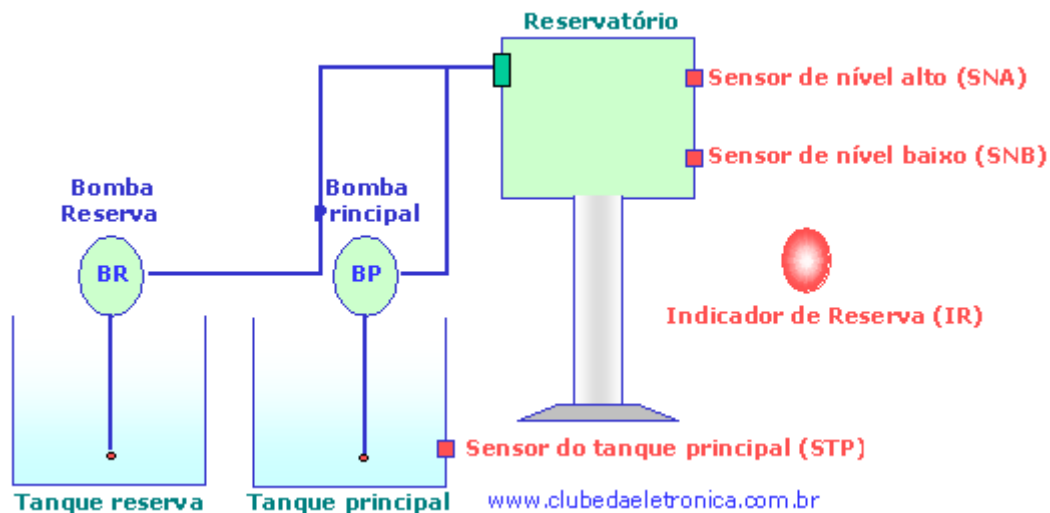Deseja-se controlar o nível de água de um reservatório, conforme ilustração:




Seu funcionamento deve ser o seguinte:

- O reservatório deve estar sempre cheio, ou seja, $SNA=1$;
- Se $SNA=0$, a bomba principal BP deverá ser acionada, mas somente se houver água no tanque principal, ou seja, $STP=1$, se $STP=0$, a bomba reserva deve ser acionada;
- Se a bomba reserva BR for acionada, um indicador de reserva (IR) deverá ser acionado.

3- Aplicação 4 – Selecionar de peças (Resolvido)

Deseja-se implementar um selecionador de peças pequenas, médias e grandes. O sistema consiste dois sensores S1 e S2 que selecionarão as peças e três atuadores sendo um para cada tipo de peça que deverão colocar cada peça em seu respectivo compartimento.

Ilustração simplificada:

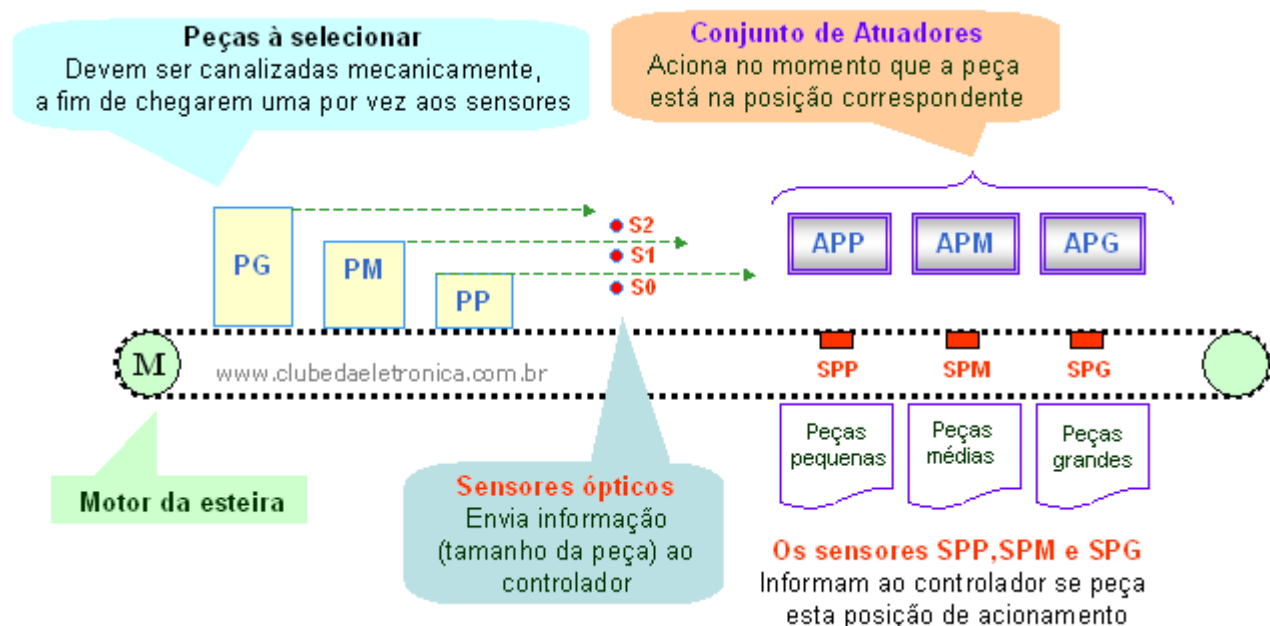

Descrição:

- Se nenhum sensor for ativado, então a peça é pequena.
- Se somente o sensor S1 for ativado, então a peça é média.
- Se os dois sensores forem ativados então a peça é grande.


Nota: O processo é contínuo e somente haverá uma atuação por vez.
Haverá um alimentador (não incluso) que colocará uma peça por vez com intervalo de tempo pré-definido entre elas.

Descrição das etapas:


Peça grande ⇒ Se S1, S2 e S3 forem cortados, “setará” um contato auxiliar R0 que fica aguardando a posição atuador de peça grande (SPG) e se esta for alcançada a peça será retirada.

A peça grande só será retirada se as peças pequenas ou médias não estiverem aguardando o sensor de suas posições.

O diagrama de blocos para peça grande

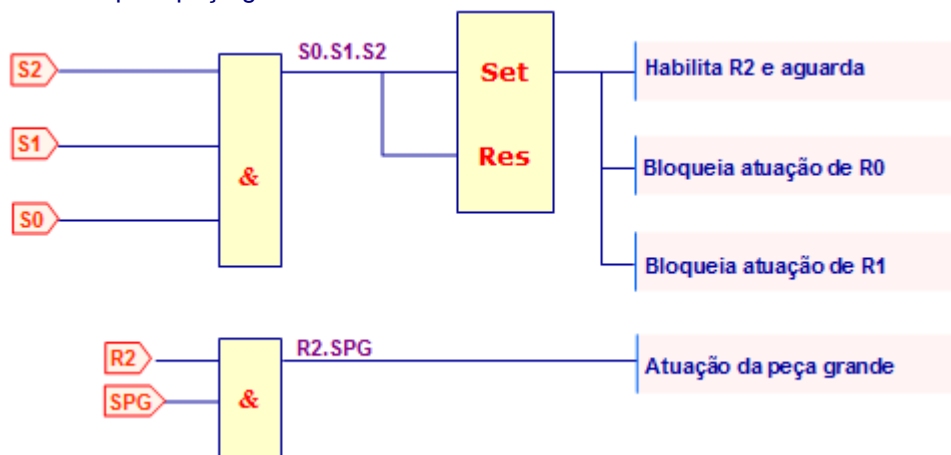


Ladder correspondente para peça grande

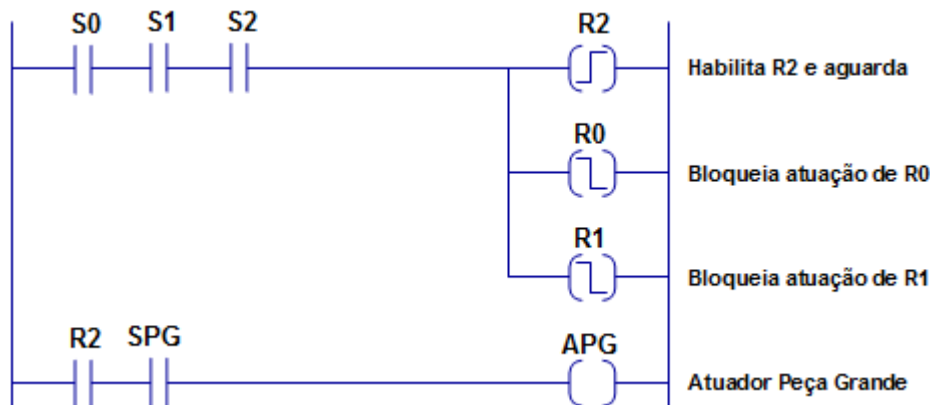


Peça média ⇒ Se S0 e S1 forem cortados e S2 não “setará” um contato auxiliar R1 que fica aguardando a posição atuador de peça média (SPM) se esta for alcançada a peça será retirada.

A peça média só será retirada se as peças pequenas ou grandes não estiverem aguardando o sensor de suas posições.

O diagrama de blocos para peça média

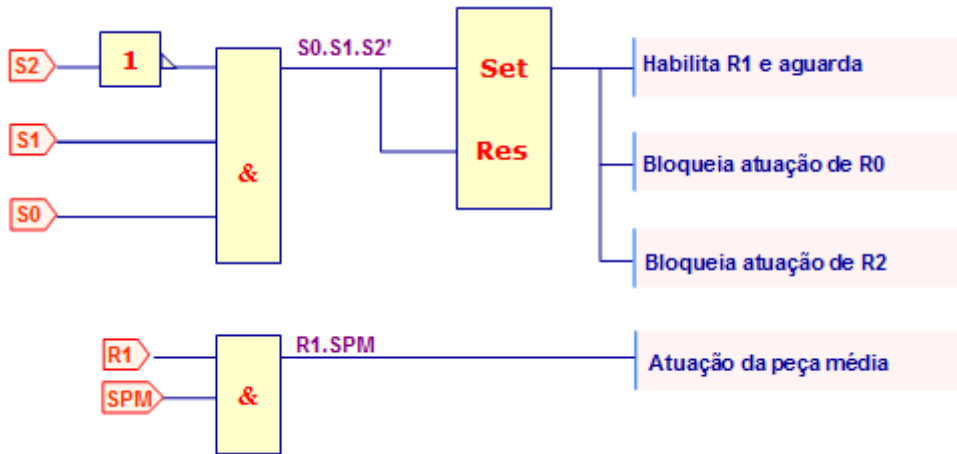


Ladder correspondente para peça média

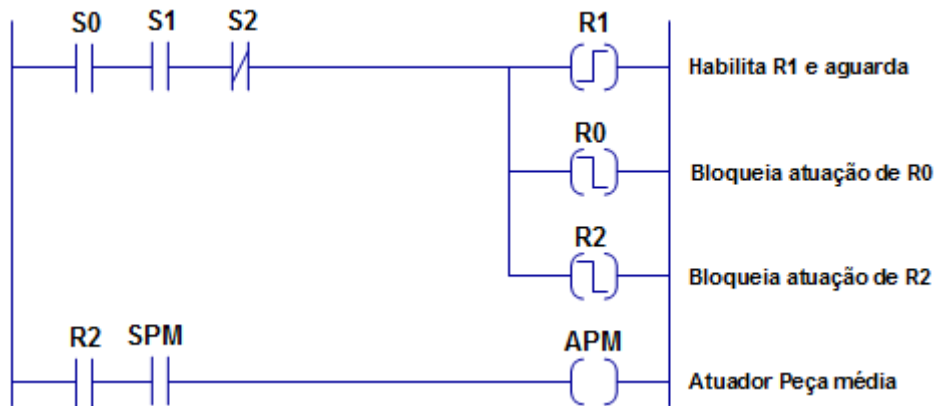


Peça pequena ⇒ Se somente S0 for cortado, “setará” um contato auxiliar R2 que fica aguardando a posição atuador de peça pequena (SPP) e se esta for alcançada a peça será retirada.

A peça pequena só será retirada se as peças médias ou grandes não estiverem aguardando o sensor de suas posições.

O diagrama de blocos para peça pequena

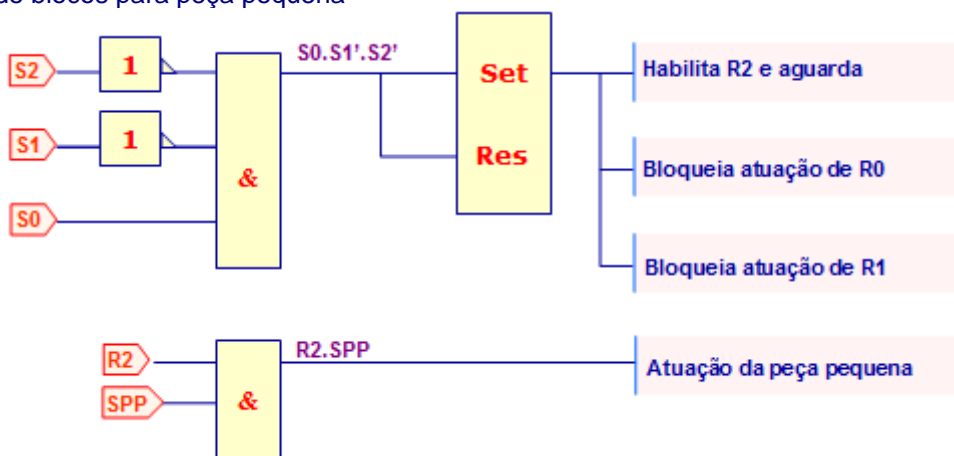


Ladder correspondente para peça pequena

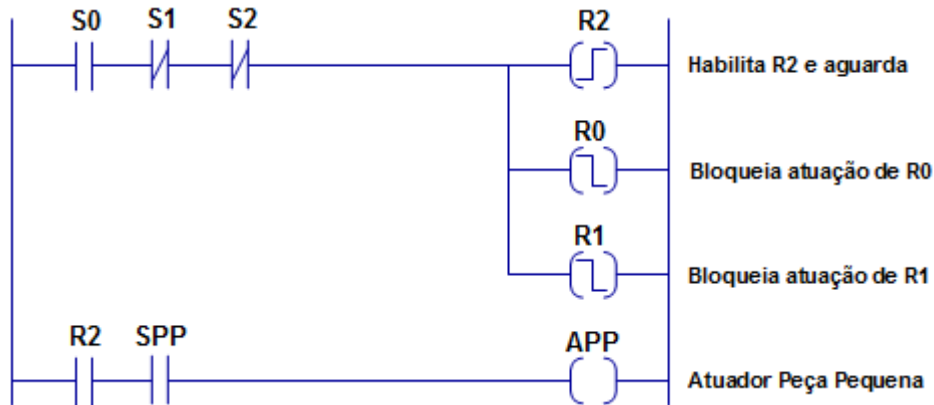

Bloco timer (temporizador)

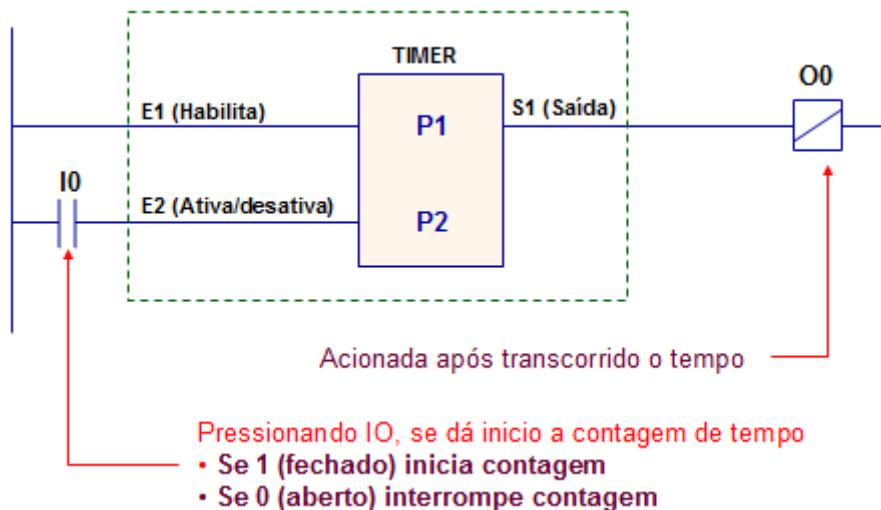Este elemento, como o próprio nome diz, tem a finalidade de contar o tempo. Uma vez carregado um determinado período de tempo como parâmetro e tendo a contagem sido habilitada, este valor é decrementado de 10 ms até que chegue a zero, momento em que a saída do bloco é ativada indicando o fim da contagem.



Parâmetros:

P1 – Representa o valor corrente da contagem do temporizador e deve ser obrigatoriamente uma memória inteira (operador M).

P2 - Representa o valor inicial da contagem e deve ser obrigatoriamente uma memória inteira (operador M) ou uma constante inteira (operador K)

Entradas:

E1 – Energizada habilita o bloco temporizador, permitindo a contagem de tempo (se ativado). Se desenergizado o temporizador será desativado.

E2 – Se energizada (1) ativa a contagem do tempo e desenergizada (0) o temporizador fica em seu estado de reset, ou seja, não conta.


Saída:

S1 – Se ativa (1) indica que o tempo expirou, ou seja, fim da contagem. Se inativa indica que o tempo ainda não terminou ou que o temporizador está desabilitado.

Aplicações práticas do temporizador

- 1- **(Resolvido)** Deseja-se implementar um sistema em que ao pressionar BL (push button), acenderá imediatamente uma lâmpada indicando que a máquina esta energizada e após 10s ligará o motor principal.

Solução:

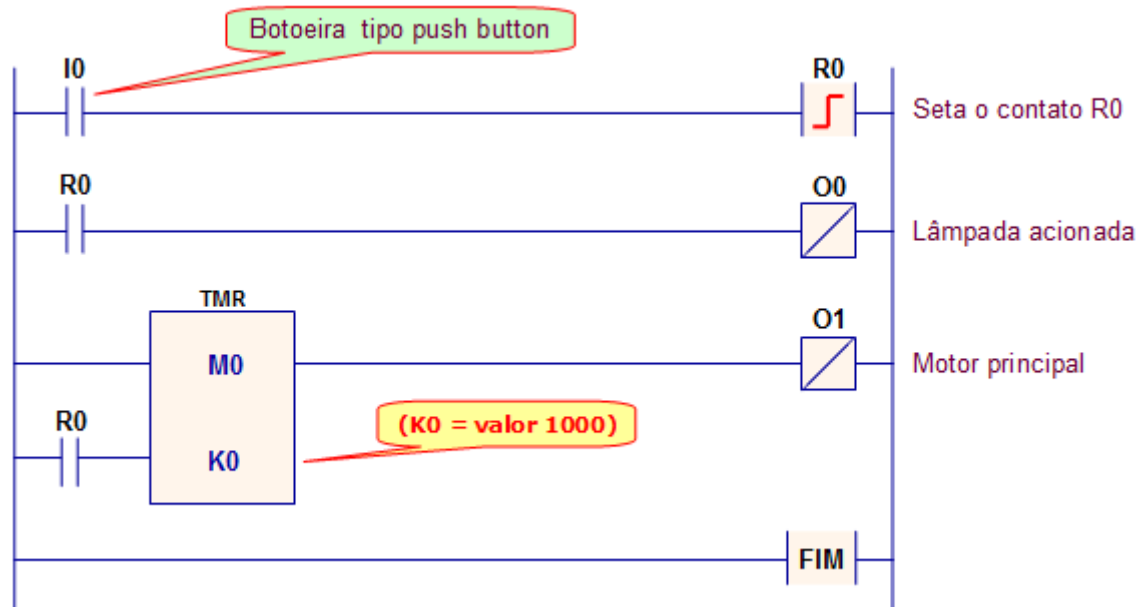

- 2 - Implemente no mesmo programa um botão de desliga, também do tipo push butom.
- 4- Elabore um programa que ao pressionar BL (push button) ligará uma lâmpada instantaneamente e somente desligará 5 segundos após BD (push button) ter sido pressionado.
- 5- Elabore um programa que ao pressionar BL ligará 4 motores em seqüência, sendo o primeiro instantaneamente e os demais respeitando um intervalo de 4 segundos. Pressionando BD, todos pararão imediatamente.
- 6- Construa um programa capaz de energizar 5 motores em seqüência M1, M2, M3, M4 e M5 quando BL for pressionado e que desligue também na mesma seqüência, ou seja, M1, M2, M3, M4 e M5. Utilize um intervalo de tempo de 6s.

“Se você fica esperando, tudo o que acontece é que você fica velho.”

(Larry McMurtry)

www.clubedaeletronica.com.br

Referências bibliográficas:

- ❑ http://www.plcopen.org/pages/tc1_standards/iec_1131_or_61131/
- ❑ <http://www.cpdee.ufmg.br/~carmela/NORMA%20IEC%201131.doc>
- ❑ <http://www.software.rockwell.com/corporate/reference/iec1131/>
- ❑ <http://www.plcopen.org/>
- ❑ <http://www.lme.usp.br/~fonseca/psi2562%20aula%206%20IHM.pdf>
- ❑ <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18133/tde-11072002-085859/>
- ❑ http://www.redenet.edu.br/publicacoes/arquivos/20080108_144615_INDU-058.pdf
- ❑ <http://www.corradi.junior.nom.br/modCLP.pdf>
- ❑ <http://www.cpdee.ufmg.br/~seixas/Paginall/Download/DownloadFiles/>