

Lâmpada comandada por interruptor de duas seções

Em cômodos grandes um único ponto de luz não é suficiente para iluminar todo o ambiente. Isso é comum em conjugados copa e sala de TV (normalmente apartamentos) onde o cliente deseja dois interruptores em um mesmo ponto para acender uma lâmpada somente ou as duas se desejar.

Diagrama multifilar

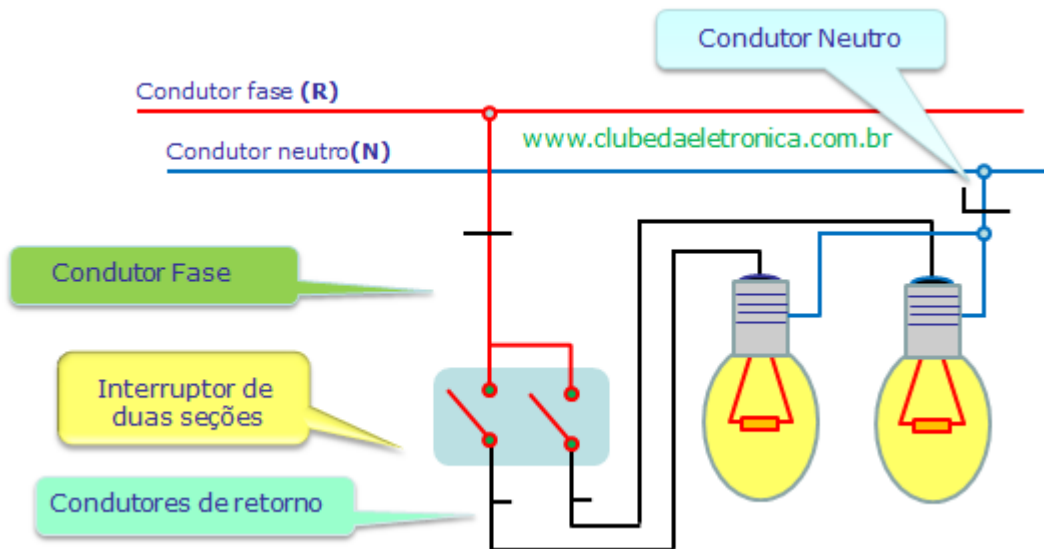


Diagrama unifilar

Observe que não é necessário trazer duas fases ao interruptor, basta interligá-las já no interruptor, assim obviamente economizaremos na instalação. Vejamos o diagrama unifilar.

